
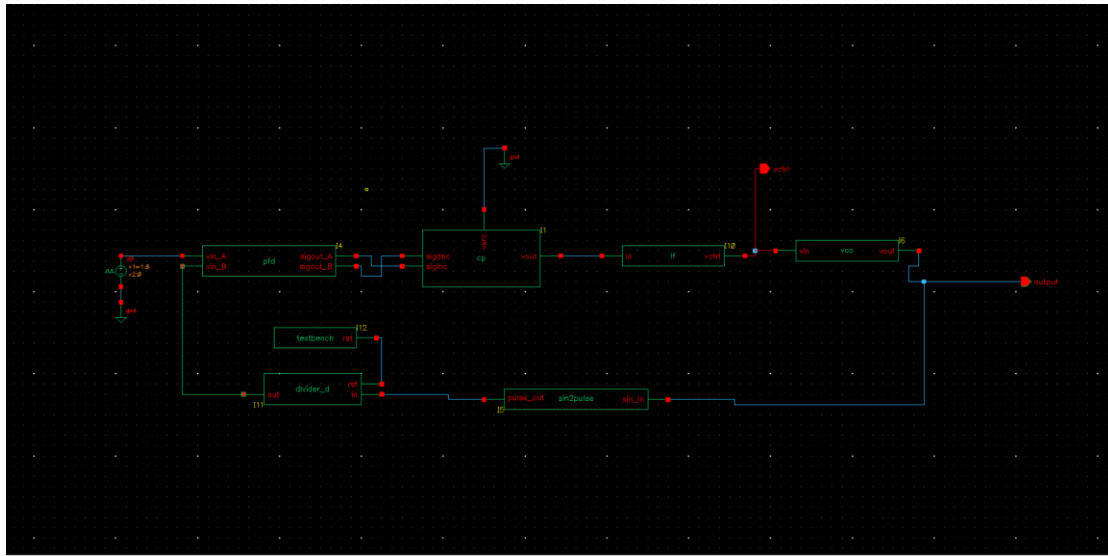


Schematic view

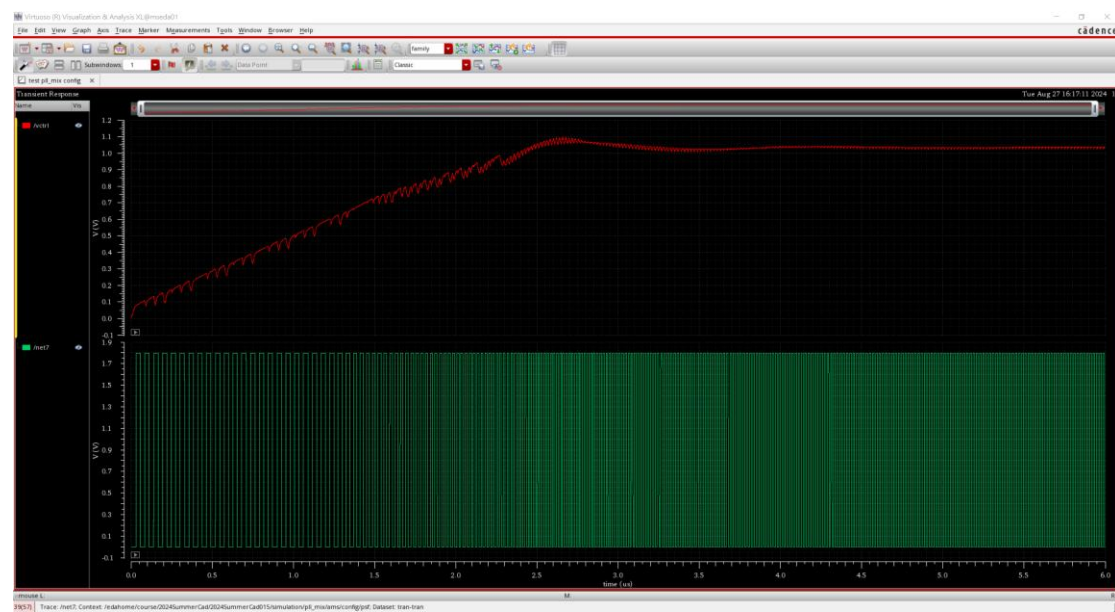


Output waveform




LAB2

Schematic View

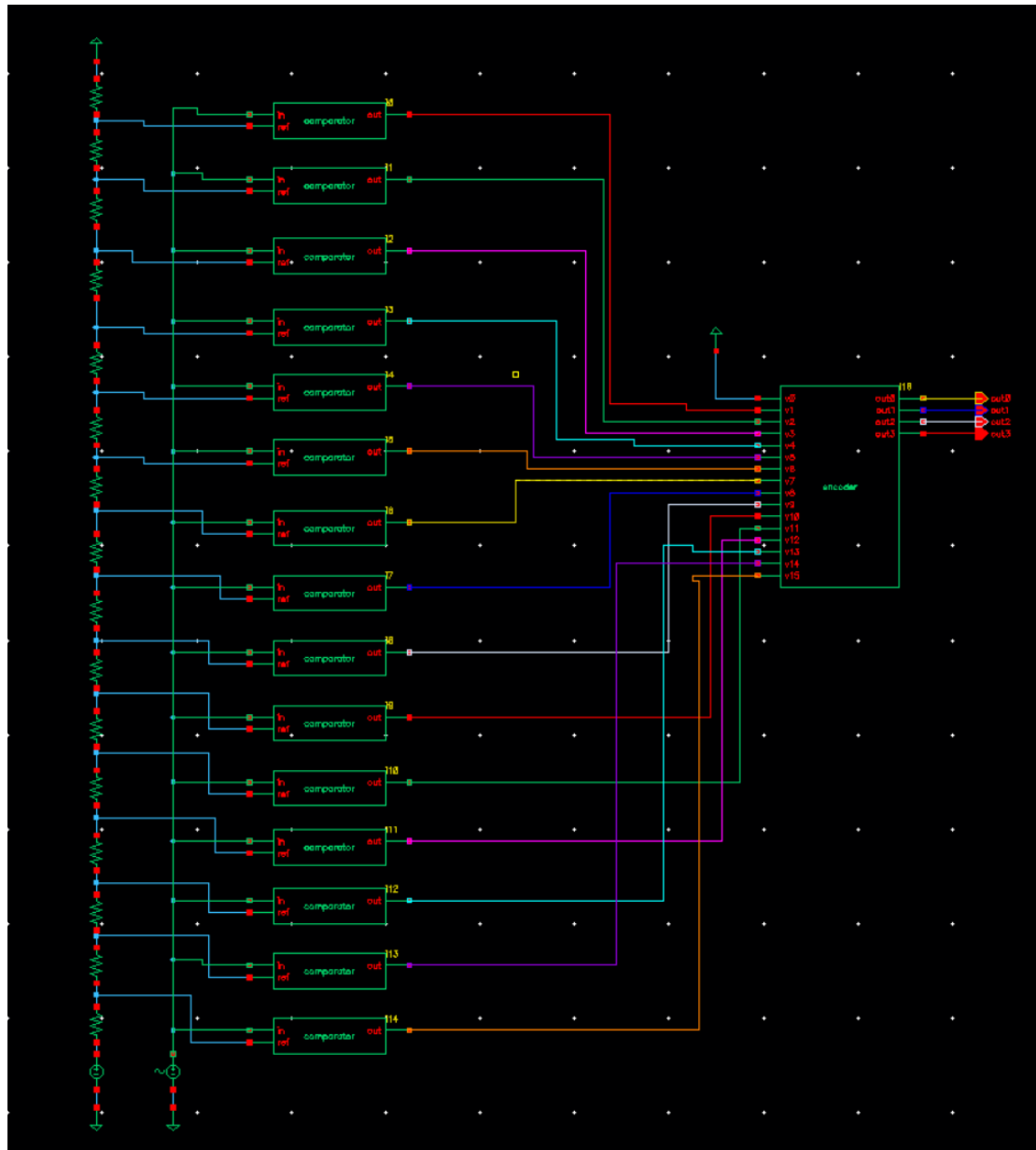

Output Waveform

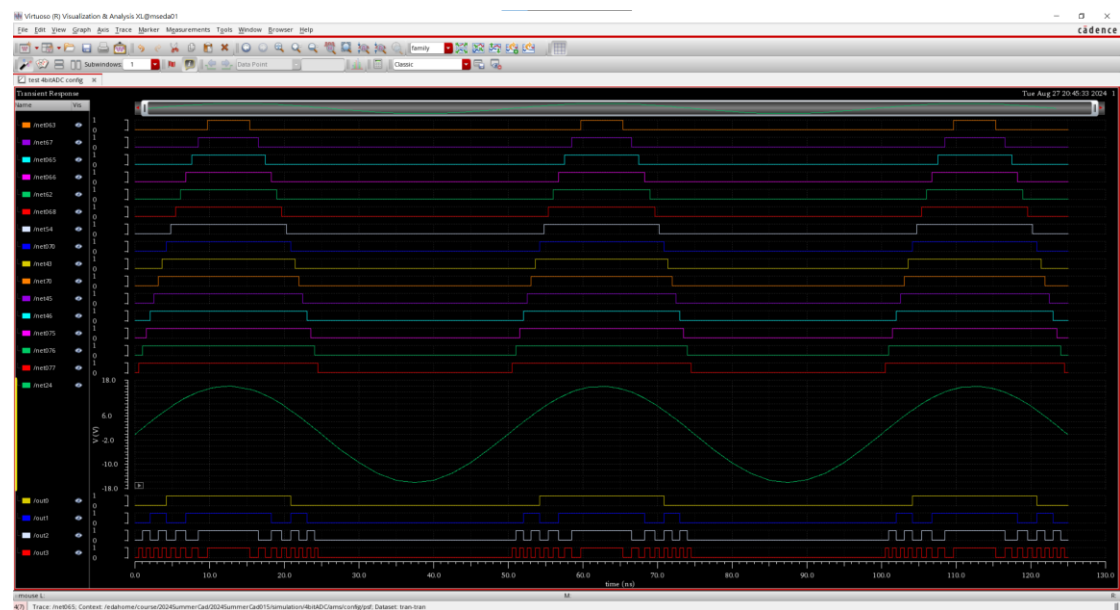

What you have learned from this course?

這次 lab 讓我了解到 **virtuoso** 還有這樣子的功能，以前都只有單純的使用過 **schematic** 和 **layout** 的功能，這次 lab 使用到了可以將 **verilog code** 轉成 **cell** 的樣子再拚起來，對我來說很新奇，也見識到了這個 **tool** 強大的地方。

Suggestion for this course

這次暑修上課我學到很多東西，我很滿意！